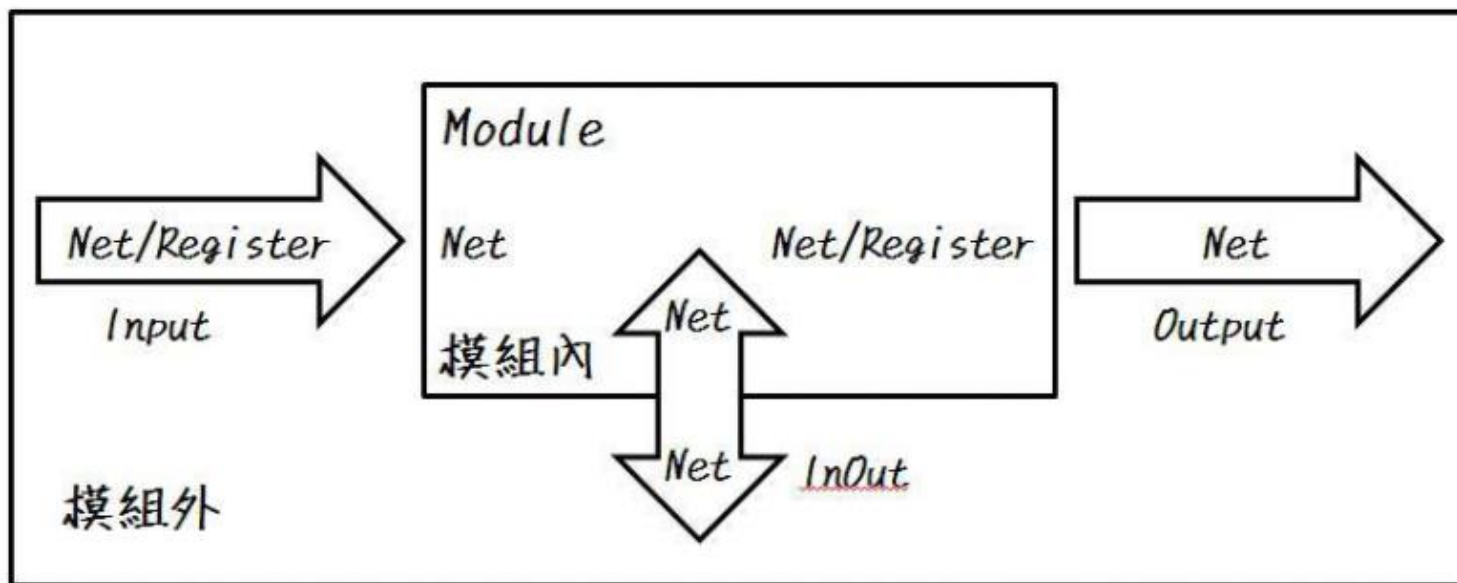


Computer Architecture

Verilog tutorial

Verilog 基本架構



```
module 模組名稱( 輸出入埠名稱 );  
    輸出入埠 敘述  
    資料型態 敘述  
    內部電路 敘述  
endmodule
```

Verilog 資料型態

- 資料狀態

- 0 邏輯0
- 1 邏輯1
- x或X 未知的值(Unknow)或浮接(Floating)
- z或Z 高阻抗(High Impendence)

Verilog 資料型態

連接線Net (wire)

```
module 模組名稱( a, b, c, d, e );

    input a, b;
    output c, d, e;

    wire c;
    wand d;
    wor e;

    // wire接一起 → 錯誤
    assign c = a;
    assign c = b;

    // wire-and → d = a&b
    assign d = a;
    assign d = b;

    // wire-or → e = a|b
    assign e = a;
    assign e = b;

endmodule
```

暫存器Register (reg)

```
module 模組名稱( a, b, c );
    input a;
    output b, c;

    reg b, rTmp;

    // 範例1
    always @(*) begin
        b = a;
    end

    // 範例2
    assign c = rTmp;

endmodule
```

行為層次 Behavior Level

- always敘述

```
always @( 事件1, 事件2, ... )  
begin  
    敘述1;  
    敘述2;  
    ... ..  
end
```

- if-else敘述

```
if( 判斷條件1 )  
begin  
    敘述1;  
end  
else if( 判斷條件2 )  
begin  
    敘述2;  
end  
else  
begin  
    敘述3;  
end
```

行為層次 Behavior Level

- case敘述

```
case( expr )
  item 1:
    begin
      敘述1;
    end
  item 2:
    begin
      敘述2;
    end
  ...
  default:
    敘述n;
endcase
```

- Blocking/
Non-Blocking敘述

```
always @( posedge CLK ) begin


  /* Blocking */           // 有順序執行，同C概念
  A[0] = In;               // 1CLK後A[0] = In
  A[1] = A[0];             // 1CLK後A[1] = A[0] = In
  A[2] = A[1];             // 1CLK後A[2] = A[1] = A[0] = In
  A[3] = A[2];             // 1CLK後A[3] = A[2] = A[1] = A[0] = In

  /* Non-Blocking */      // 同時執行，此範例有資料平移的效果
  B[0] <= In;              // 1CLK後B[0]存進In, B[1]存進B[0](存In之前的值)
  B[1] <= B[0];            // 2CLK後B[1]存進In
  B[2] <= B[1];            // 3CLK後B[2]存進In
  B[3] <= B[2];            // 4CLK後B[3]存進In

  /* 混合 */              // 盡量不要常用
  C[0] <= In;              // 1CLK後C[0]存進In, C[1], C[2]存進C[0](存In之前的值)
  C[1] = C[0];             // 2CLK後C[1] = C[2] = C[3] = In
  C[2] = C[1];             //
  C[3] <= C[2];           //

end
```

模組化與階層化

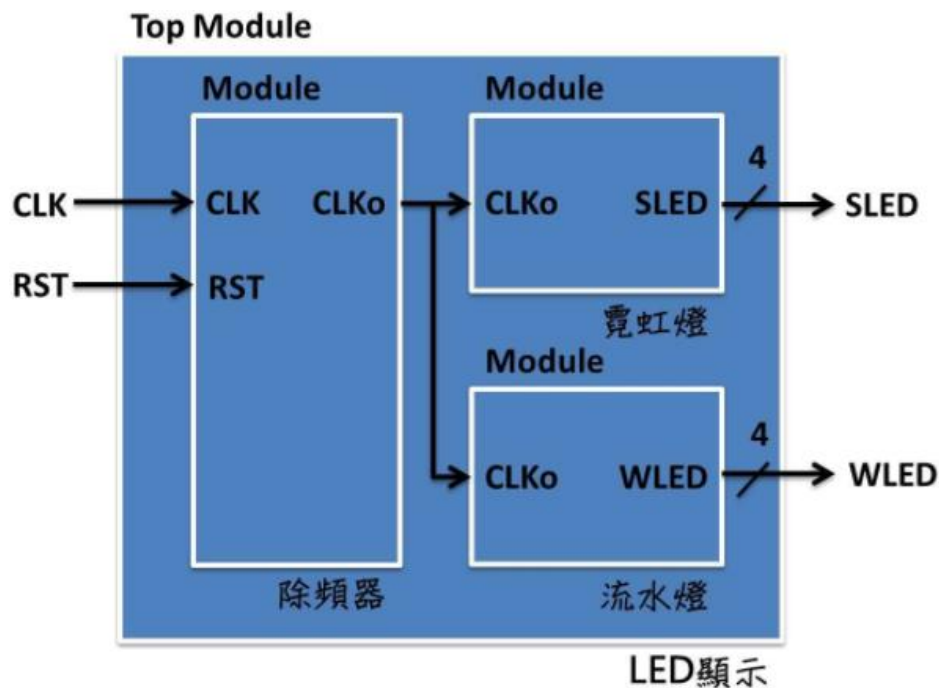


```
// 連接除頻器module
wire _CLK, _RST, _CLKo;

Freq_Divider FD_1Hz(
    .CLK( _CLK ),
    .CLKo( _CLKo ),
    .RST( _RST )
);
```

```
// 連接除頻器module
wire _CLK, _RST, _CLKo;

Freq_Divider FD_1Hz(
    _CLK,
    _RST,
    _CLKo
);
```


多工器(Multiplexier)

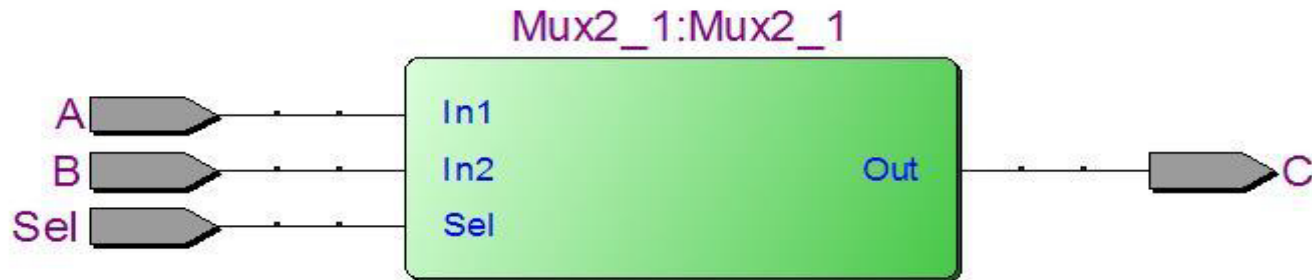

程式(2 to 1 多工器) :

```
module Mux2_1( In1, In2, Sel, Out );  
  
    input  In1, In2, Sel;  
    output Out;  
  
    wire  In1, In2, Sel;  
    reg   Out;  
  
    always @( In1, In2, Sel ) begin  
        if( !Sel )  
            Out <= In1;  
        else  
            Out <= In2;  
        end  
    endmodule
```


解多工(DeMultiplexier)

 

程式(1 to 2解多工) :

```
module DeMux2_1( In, Sel, Out1, Out2 );  
  
    input    In, Sel;  
    output   Out1, Out2;  
  
    wire     In, Sel;  
    reg      Out1, Out2;  
  
    always @( In, Sel ) begin  
        case( Sel )  
            1'b0: Out1 <= In;  
            1'b1: Out2 <= In;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```

編碼器(Encoder)



程式(3 to 8解碼器) :

```
module DeCoder( In, Out );  
  
    input    [2:0] In;  
    output   [7:0] Out;  
  
    wire     [2:0] In;  
    reg      [7:0] Out;  
  
    always @( In ) begin  
        case( In )  
            3'b000:    Out <= 8'b0000_0001;  
            3'b001:    Out <= 8'b0000_0010;  
            3'b010:    Out <= 8'b0000_0100;  
            3'b011:    Out <= 8'b0000_1000;  
            3'b100:    Out <= 8'b0001_0000;  
            3'b101:    Out <= 8'b0010_0000;  
            3'b110:    Out <= 8'b0100_0000;  
            3'b111:    Out <= 8'b1000_0000;  
            default:    Out <= 8'bxxxx_xxxx;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```


比較器(Comparator)



程式(比較器)：

```
module Comparator( In1, In2, Out );  
  
    input    In1, In2;  
    output   [2:0] Out;  
  
    wire     In1, In2;  
    reg      [2:0] Out;  
  
    always @( In1, In2 ) begin  
        Out[0] <= ( In1 > In2 );  
        Out[1] <= ( In1 == In2 );  
        Out[2] <= ( In1 < In2 );  
    end  
  
endmodule
```

算術邏輯運算單元(ALU)

 

程式(ALU) :

```
`define    ADD 2'b00
`define    SUB 2'b01
`define    AND 2'b10
`define    OR  2'b11

module ALU( Data_A, Data_B, OP_Code, Data_Out );

    parameter    Data_Size = 8;
    parameter    OP_Code_Size = 2;


    input    [Data_Size-1:0] Data_A, Data_B;
    input    [OP_Code_Size-1:0] OP_Code;
    output   [Data_Size-1:0] Data_Out;

    reg      [Data_Size-1:0] Data_Out;

    always @( Data_A, Data_B, OP_Code ) begin
        case( OP_Code )
            `ADD:    Data_Out <= Data_A + Data_B;
            `SUB:    Data_Out <= Data_A - Data_B;
            `AND:    Data_Out <= Data_A & Data_B;
            `OR:     Data_Out <= Data_A | Data_B;
            default:  Data_Out <= 0;
        endcase
    end

endmodule
```

計數器(Counter)

 

程式(計數器)：

```
module Counter( CLK, RST, Cnt_Num, Cnt_Data );

    parameter Cnt_Num_Size = 2;
    parameter Cnt_Data_Size = 16;


    input    CLK, RST;
    input    [Cnt_Num_Size-1:0] Cnt_Num;
    output   [Cnt_Data_Size-1:0] Cnt_Data;

    wire     CLK, RST;
    wire     [Cnt_Num_Size-1:0] Cnt_Num;
    reg      [Cnt_Data_Size-1:0] Cnt_Data;

    always @( posedge CLK, negedge RST ) begin
        if( !RST )
            Cnt_Data <= 0;
        else
            Cnt_Data <= Cnt_Data + Cnt_Num;
        end
    end

endmodule
```

有限狀態機(Finite State Machine)

 

程式(FSM):

```
module Finite_State_Machine( CLK, RST, State );  
  
    parameter    State_A = 2'b00, State_B = 2'b01,  
                  State_C = 2'b10, State_D = 2'b11;  
  
    input    CLK, RST;  
    output   [1:0] State;  
    reg      [1:0] State;  
  
    always @( posedge CLK, negedge RST ) begin  
        if( !RST )  
            State = State_A;  
        else  
            case( rState )  
                State_A:    State <= State_B;  
                State_B:    State <= State_D;  
                State_C:    State <= State_A;  
                State_D:    State <= State_C;  
                default:    State <= State_A;  
            endcase  
        end  
    end  
  
endmodule
```

Reference

- [1] Verilog硬體描述語言實務 出版社：全華, 作者：鄭光欽、周靜娟、黃孝祖、嚴培仁、吳明瑞
- [2] Verilog硬體描述語言數位電路設計實務 出版社：儒林, 作者：鄭信源
- [3] 直OO無雙之真亂舞書-由C語言學習Verilog的思維轉換

http://www.cnblogs.com/oomusou/archive/2008/06/17/c_verilog_mental_thinking.html

- [4] 中原大學電機系Verilog HDL讀書會, 暑期教學講義
4th

<https://legacy.gitbook.com/book/hom-wang/verilog-hdl/details>

Appendix

- Notepad++

<https://notepad-plus-plus.org/zh/>

- Iverilog

<http://iverilog.icarus.com/>

- GTK Wave

<http://gtkwave.sourceforge.net/>

- Tool 教學

<https://darkblack01.blogspot.tw/2012/10/iverilog-gtkwave-notepadverilog.html>